

## 实验报告 1 七段数码管显示

### 【实验内容】


利用开发板 4 个 7 段数码管依次显示数字“1234”和“4321”，通过判断拨键开关 SW0 的状态进行选择数码管是顺序显示数字还是逆序显示数字。亦可使用按键开关控制模式转换。

如：当 SW0=0 时显示“1234”


当 SW0=1 时显示“4321”

### 【实验结果与分析】

当 SW0=0 时显示“1234”

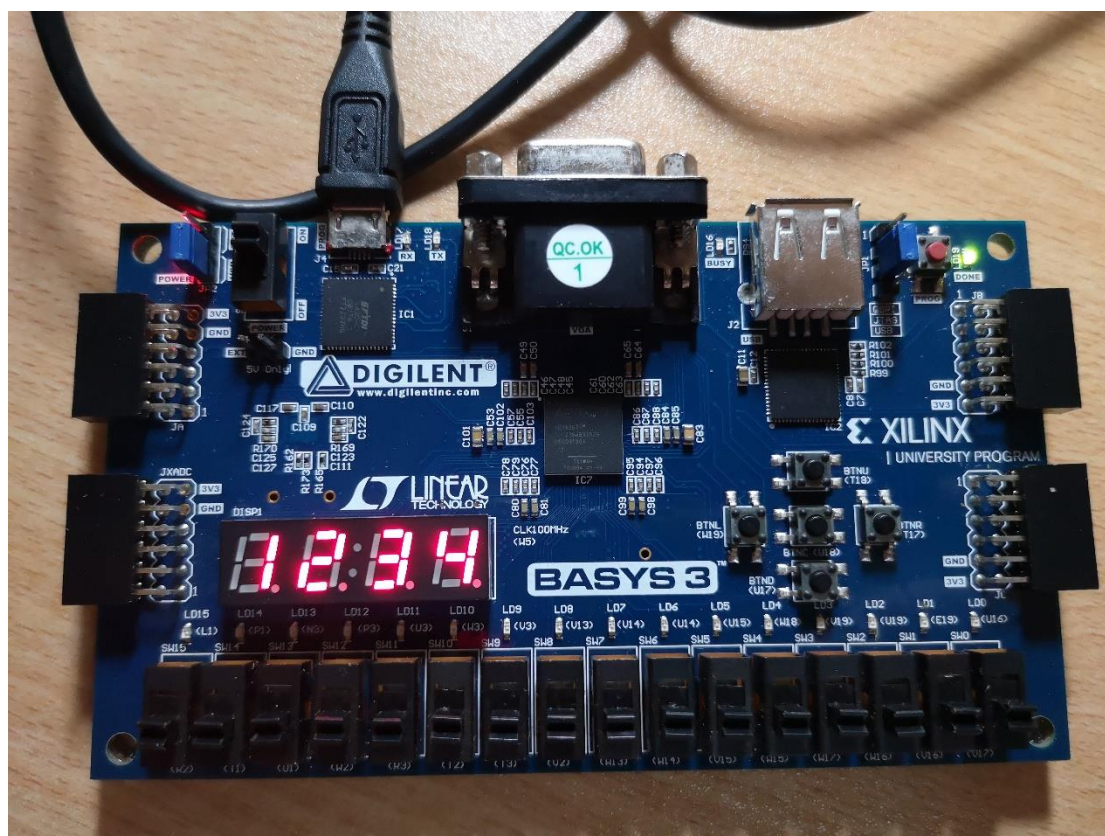

当 SW0=1 时显示“4321”

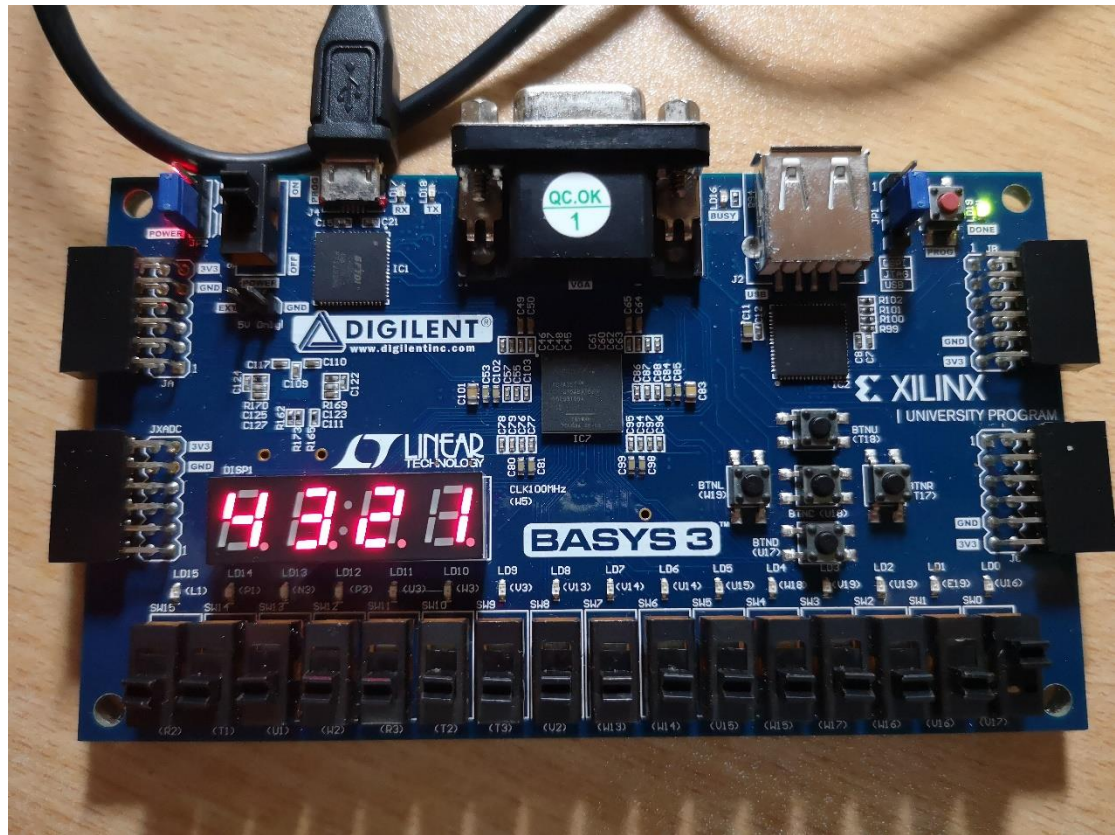

## 实验报告 2 跑马灯

### 【实验内容】

利用开发板 16 个 LED，实现一个跑马灯，通过判断拨键开关 SW0 的状态进行选择 LED 是从左到右依次亮起，还是从右到左依次亮起。

如：当 SW0=1 时显示“左到右依次亮起”

当 SW0=0 时显示“右到左依次亮起”

### 【实验设计】

```
`timescale 1ns / 1ps
```

```
module led_light(
```

```
    input CLK,
```

```
    input SW_in,
```

```
    output reg[15:0] led                //选择 16 个灯
```

```
);
```

```
    reg [31:0] count=0;                //计数量
```

```
    reg [4:0] sel=0;
```

```
    parameter T1MS=50000000;          //延时
```

```
    always@(posedge CLK)
```

```
        begin
```

```
            if(SW_in==0)                //SW0=0 右到左亮起
```

```
                begin
```

```

    case(sel)

        0:led<=16'b0000000000000001;

        1:led<=16'b0000000000000010;

        2:led<=16'b0000000000000100;

        3:led<=16'b0000000000001000;

        4:led<=16'b0000000000010000;

        5:led<=16'b0000000000100000;

        6:led<=16'b0000000001000000;

        7:led<=16'b0000000010000000;

        8:led<=16'b0000000100000000;

        9:led<=16'b0000001000000000;

        10:led<=16'b0000010000000000;

        11:led<=16'b0000100000000000;

        12:led<=16'b0001000000000000;

        13:led<=16'b0010000000000000;

        14:led<=16'b0100000000000000;

        15:led<=16'b1000000000000000;

        default:led<=16'b0000000000000000;

    endcase

end

else

begin

```

```

                                //SW0=1 左到右亮起
case(sel)

    0:led<=16'b1000000000000000;

    1:led<=16'b0100000000000000;

    2:led<=16'b0010000000000000;

    3:led<=16'b0001000000000000;

    4:led<=16'b0000100000000000;

    5:led<=16'b0000010000000000;

    6:led<=16'b0000001000000000;

    7:led<=16'b0000000100000000;

    8:led<=16'b0000000010000000;

    9:led<=16'b0000000001000000;

    10:led<=16'b0000000000100000;

    11:led<=16'b0000000000010000;

    12:led<=16'b0000000000001000;

    13:led<=16'b0000000000000100;

    14:led<=16'b0000000000000010;

    15:led<=16'b0000000000000001;

    default:led<=16'b0000000000000000;

endcase

end

end

always@(posedge CLK)

```

```

begin
    count<=count+1;

    if(count==T1MS)
        begin
            count<=0;

            sel<=sel+1;

            if(sel==16)
                sel<=0;
        end
    end


end

endmodule



```

### 【实验结果与分析】

SW0=0 灯从右向左亮起

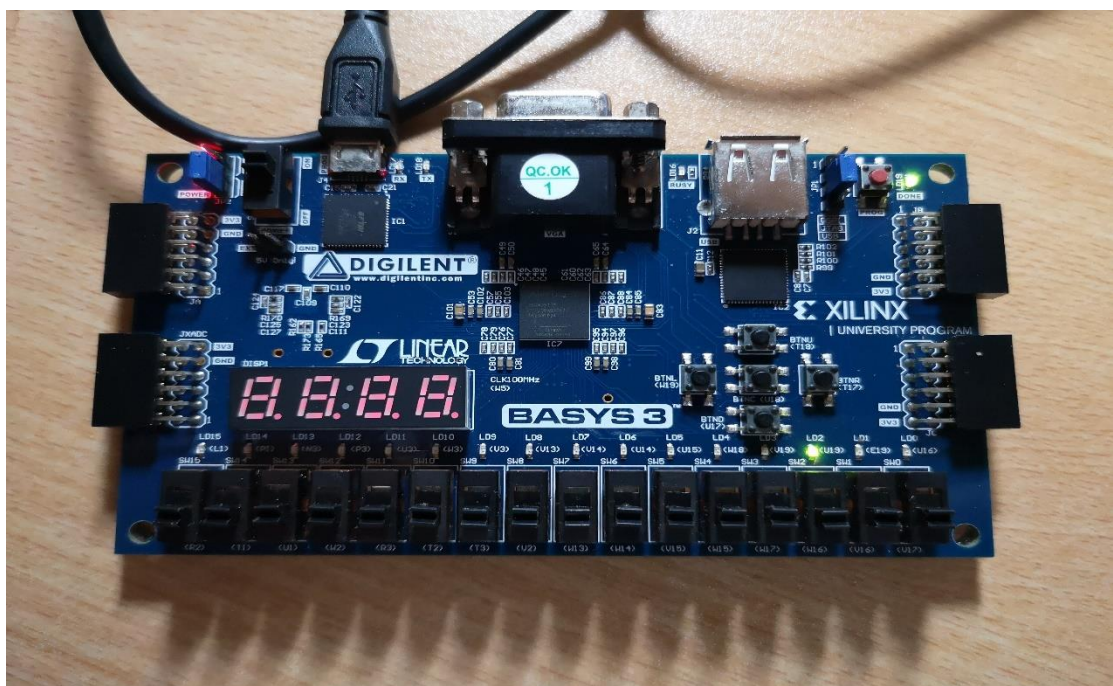



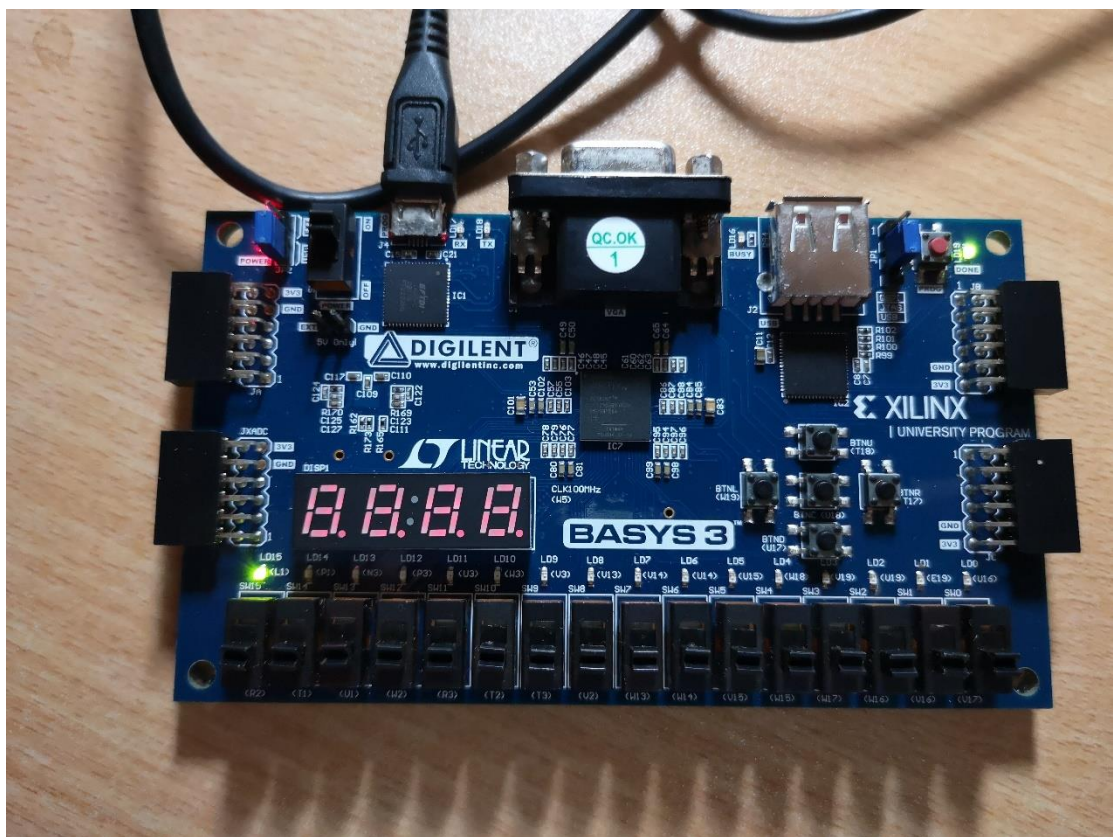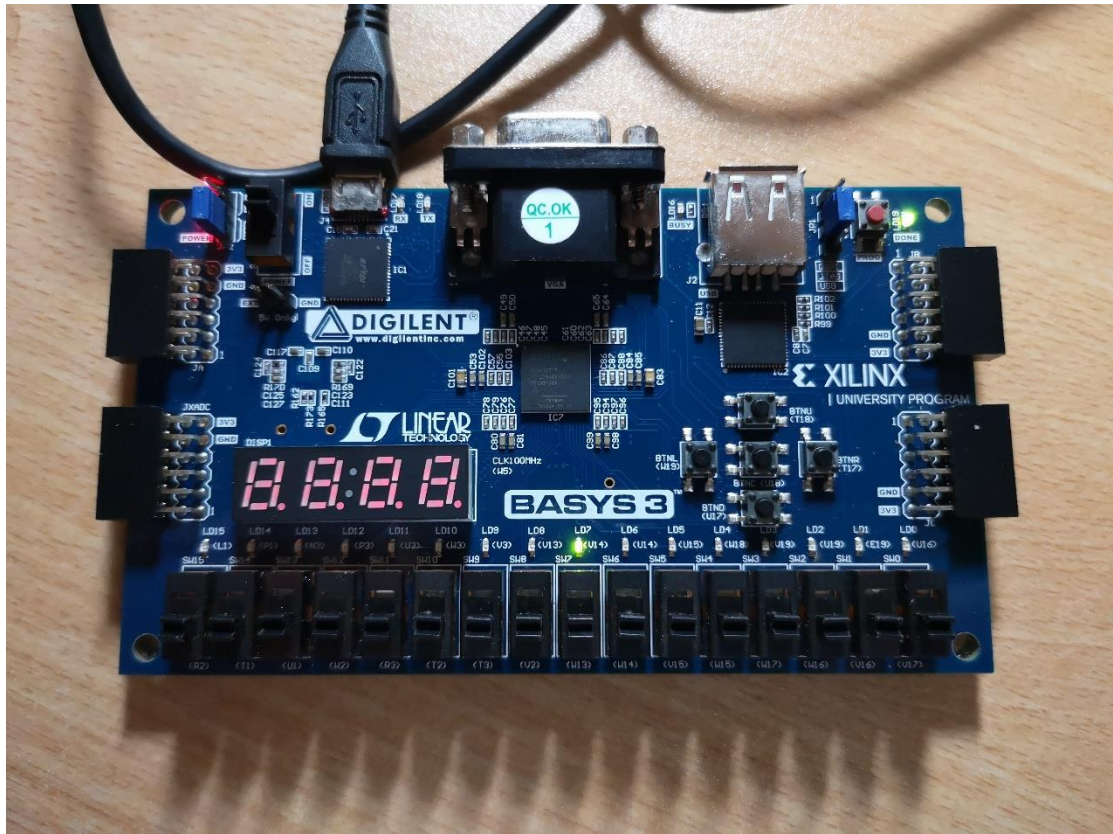



SW0=1 灯从左向右亮起

