

实验报告

实验名称：单周期处理器实验

院系：计算机学院 19 级计算机科学与技术

班级：计科 2 班

姓名：施天予

指导老师：陈刚

一、实验内容

1. 掌握单周期 CPU 数据通路图的构成、原理及其设计方法;
2. 掌握单周期 CPU 的实现方法, 代码实现方法;
3. 认识和掌握指令与 CPU 的关系;
4. 掌握测试单周期 CPU 的方法。

4.1 实验要求

先阅读实验原理部分, 实现下列模块, 并按照下列要求完成实验:

- Datapath, 其中主要包含 alu 和寄存器堆(实验 5 已完成), 存储器 (实验 6 已经完成), PC 和 controller (实验 7 已经完成, 其中 Controller 包含两部分, 分别为 main_decoder, alu_decoder), adder、mux2、signext、sl2(其中 adder、mux2 数字逻辑课程已实现, 相关的源代码模板在实验 5 已经提供, signext、sl2 参见实验原理)。
- 指令存储器 inst_mem(Single Port Rom), 数据存储器 data_mem(Single Port Ram); 使用 BlockMemory Generator IP 构造指令, 注意考虑 PC 地址位数统一。(参考实验 6)
- 参照实验原理, 将上述模块依指令执行顺序连接。实验给出 top 文件, 需兼容 top 文件端口设定。
- 实验给出仿真程序, 最终以仿真输出结果判断是否成功实现要求指令。仿真具体参照, 参照实验 1 基础操作, 以及《Basy3 入门指导手册》。

4.2 实验模块结构

--top.v	设计顶层文件, 已提供。
--mips.v	MIPS 软核顶层文件, 将 Controller 与 Datapath 连接, 已提供
--controller.v	控制器模块, 参照 (改写) 实 7 代码。
--maindec.v	Main decoder 模块, 负责译码得到各个组件的控制信号。
--aludec.v	ALU Decoder 模块, 负责译码得到 ALU 控制信号。
--datapath.v	数据通路模块, 自行实现
--pc.v	PC 模块, 参照 (改写) 实验 7 代码
--alu.v	ALU 模块, 参照 (改写) 实验 5 代码
--sl2.v	移位模块, 参考《其他组件实现.pdf》
--signext.v	有符号扩展模块, 参考《其他组件实现.pdf》
--mux2.v	二选一选择器, 自行实现
--regfile.v	寄存器堆, 参照基础模块代码, 实验 5 已经提供
--adder.v	加法器, 参照基础模块代码, 实验 5 已经提供
--inst_ram.ip	RAM IP, 通过 Block memory generator 进行实例化, 见实验 6
--data_ram.ip	RAM IP, 通过 Block memory generator 进行实例化, 见实验 6

二、实验原理

5.1 实验总体框架及单周期处理器连线图

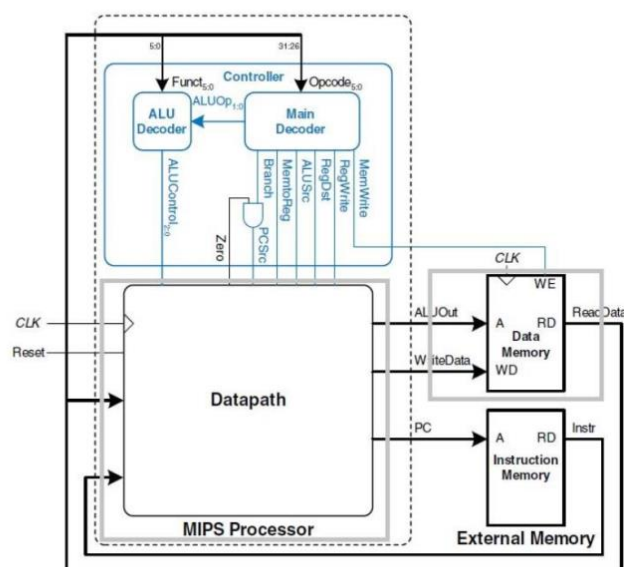


图 1: 单周期 CPU 框架图

如图 1，完整的单周期 CPU 实现框架图。图中有些部分我们之前已经在实验 5,6,7 中已经完成（参见 4.2 中的描述），继续完成 datapath 模块，即可将单周期 MIPS 软核完整实现。

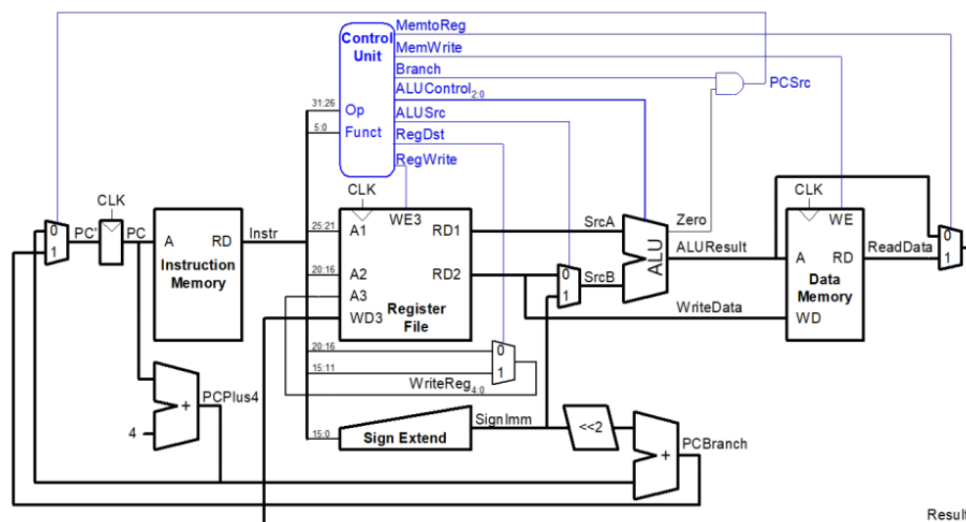


图 2: 单周期 CPU 系统连线图

图 2 为单周期的完整系统连线图，涵盖 *add*、*and*、*sub*、*or*、*slt*、*beq*、*j*、*lw*、*sw*、*addi* 等指令。本次实验仅实现上述几类指令，完整的 MIPS 指令集将与硬件综合设计中完善，此处以掌握数据通路分析为主要目的。

三、实验设计

Inst_mem 例化

```
59 ENTITY inst_mem IS
60     PORT (
61         clka : IN STD_LOGIC;
62         addra : IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
63         douta : OUT STD_LOGIC_VECTOR(31 DOWNTO 0)
64     );
65 END inst_mem;
```

Data_mem 例化


```
59 ENTITY data_mem IS
60     PORT (
61         clka : IN STD_LOGIC;
62         wea : IN STD_LOGIC_VECTOR(0 DOWNTO 0);
63         addra : IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
64         dina : IN STD_LOGIC_VECTOR(31 DOWNTO 0);
65         douta : OUT STD_LOGIC_VECTOR(31 DOWNTO 0)
66     );
67 END data_mem;
```

Mips.v

```
1  `timescale 1ns / 1ps
2
3  module mips(
4      input wire clk,rst,
5      output wire[31:0] pc,
6      input wire[31:0] instr,
7      output wire memwrite,
8      output wire[31:0] aluout,writedata,
9      input wire[31:0] readdata
10 );
11
12     wire memtoreg,alusrc,regdst,regwrite,jump,pcsrc,zero,overflow;
13     wire[2:0] alucontrol;
14
15     controller c(instr[31:26],instr[5:0],zero,memtoreg,
16         memwrite,pcsrc,alusrc,regdst,regwrite,jump,alucontrol);
17     datapath dp(clk,rst,memtoreg,pcsrc,alusrc,
18         regdst,regwrite,jump,alucontrol,overflow,zero,pc,instr,aluout,writedata,readdata);
19
20 endmodule
```

controller.v

指令译码原理

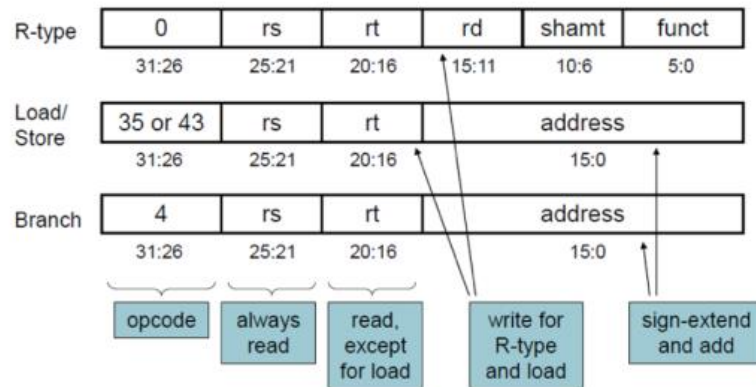

根据指令的高 6 位得到 op，低 6 位得到 funct，还有一个 ALU 的零输出（这里默认为 1）作为控制器的输入，得到一系列控制信号

```
1  `timescale 1ns / 1ps
2
3  module controller(
4      input wire[5:0] op,
5      input wire[5:0] funct,
6      input wire zero,
7      output wire memtoreg, memwrite,
8      output wire pcsrc, alusrc,
9      output wire regdst, regwrite,
10     output wire jump, branch,
11     output wire[2:0] alucontrol
12 );
13     wire [1:0] aluop;
14
15     maindec md(op, memtoreg, memwrite, branch, alusrc, regdst, regwrite, jump, aluop);
16     aludec ad(funct, aluop, alucontrol);
17
18     assign pcsrc = branch & zero;
19 endmodule
20
```

maindec.v

instruction	op5:0	regwrite	regdst	alusrc	branch	memWrite	memtoReg	aluop1:0
R-type	000000	1	1	0	0	0	0	10
lw	100011	1	0	1	0	0	1	00
sw	101011	0	X	1	0	1	X	00
beq	000100	0	X	0	1	0	X	01
addi	001000	1	0	1	0	0	0	00
j	000010	0	X	X	X	0	X	XX

根据参考信号表，可以设计出该模块代码

```

1  `timescale 1ns / 1ps
2
3  module maindec(
4      input wire[5:0] op,
5      output wire memtoReg, memwrite,
6      output wire branch, alusrc,
7      output wire regdst, regwrite,
8      output wire jump,
9      output wire[1:0] aluop
10 );
11     reg[8:0] controls;
12     assign {regwrite, regdst, alusrc, branch, memwrite, memtoReg, jump, aluop} = controls;
13     always @(*) begin
14         case(op)
15             6'b000000: controls <= 9'b10000010; //R-TYPE
16             6'b100011: controls <= 9'b101001000; //LW
17             6'b101011: controls <= 9'b001010000; //SW
18             6'b000100: controls <= 9'b000100001; //BEQ
19             6'b001000: controls <= 9'b101000000; //ADDI
20             6'b000010: controls <= 9'b000000100; //J
21             default : controls <= 9'b000000000; //illegal op
22         endcase
23     end
24 endmodule

```

aludec.v

opcode	aluop	operation	funct	alu function	alu control
lw	00	Load word	XXXXXX	Add	010
sw	00	Store word	XXXXXX	Add	010
beq	01	Branch equal	XXXXXX	Subtact	110
R-type	10	Add	100000	qdd	010
		subtract	100010	Subtract	110
		and	100100	And	000
		or	100101	Or	001
		set-on-less-than	101010	SLT	111

根据上表，用 funct 和 aluop 可得出 alucontrol

```
1  `timescale 1ns / 1ps
2
3  module aludec(
4      input wire[5:0] funct,
5      input wire[1:0] aluop,
6      output reg[2:0] alucontrol
7  );
8      always @(*) begin
9          case(aluop)
10             2'b00 : alucontrol <= 3'b010; //add (for lw/sw/addi/j)
11             2'b01 : alucontrol <= 3'b110; //sub (for beq)
12             default : case (funct)
13                 6'b100000: alucontrol <= 3'b010; //add
14                 6'b100010: alucontrol <= 3'b110; //sub
15                 6'b100100: alucontrol <= 3'b000; //and
16                 6'b100101: alucontrol <= 3'b001; //or
17                 6'b101010: alucontrol <= 3'b111; //slt
18                 default: alucontrol <= 3'b000;
19             endcase
20         endcase
21     end
22 endmodule
```

Datapath.v

Pcnext 可能是加 4，可能是 branch 指令后的地址，也可能是 j 指令后的地址。通过两个二选一选择器可以得到正确的 pcnext

```
1  `timescale 1ns / 1ps
2
3  module datapath(
4      input wire clk, rst,
5      input wire memtoreg, pcsrc,
6      input wire alusrc, regdst,
7      input wire regwrite, jump,
8      input wire[2:0] alucontrol,
9      output wire overflow, zero,
10     output wire[31:0] pc,
11     input wire[31:0] instr,
12     output wire[31:0] aluout, writedata,
13     input wire[31:0] readdata
14 );
15     wire [4:0] writereg;
16     wire [31:0] pcnext, pcnextbr, pcplus4, pcbranch;
17     wire [31:0] signimm, signimmsh, srca, srcb, result;
18     // next PC
19     flopr#(32) pcreg(clk, rst, pcnext, pc); // 除非rst, 否则在时钟跳变时pc = pcnext
20     adder pcadd1(pc, 32'b100, pcplus4); // pcplus4 = pc + 4
21     s12 immsh(signimm, signimmsh); // signimmsh = signimm << 2
22     adder pcadd2(pcplus4, signimmsh, pcbranch); // pcbranch = pcplus4 + signimmsh
23     mux2 #(32) pcbrmux(pcplus4, pcbranch, pcsrc, pcnextbr); // 如果pcsrc = 1, 那么pcnextbr = pcbranch (跳转发生), 否则pcnextbr = pcplus4 (正常运行)
24     mux2 #(32) pcmmux(pcnextbr, (pcplus4[31:28], instr[25:0], 2'b00), jump, pcnext); // 如果jump = 1, pcnext由立即数*4和当前地址高4位组成, 否则pcnext = pcnextbr
```


寄存器的两个输出一个肯定是 ALU 的一个操作数，通过判断指令类型选择 ALU 的第二个输入是寄存器的另一个输出还是立即数。根据 `regdst` 得到正确的写地址，根据 `memtoereg` 选择寄存器写入的数据是 ALU 的输出还是 `datamemory` 的 `readdata`。

```

25 // register
26 regfile rf(clk, regwrite, instr[25:21], instr[20:16], writereg, result, srca, writedata); // 由寄存器获得srca (ALU第一个输入) 和writedata
27 mux2 #(5) wrmux(instr[20:16], instr[15:11], regdst, writereg); // 根据regdst得到正确的写地址
28 mux2 #(32) resmux(aluout, readdata, memtoereg, result); // 根据memtoereg选择写入的数据result是alu的输出还是datamemory的readdata
29 signext se(instr[15:0], signimm); // signimm是instr低16位的32位扩展
30 // ALU
31 mux2 #(32) srcbmux(writedata, signimm, alusrc, srcb); // 根据alusrc选择srcb (ALU第二个输入) 是来自寄存器的writedata还是signimm (立即数扩展)
32 alu alu(srca, srcb, alucontrol, aluout, overflow, zero); // alui计算, zero用于控制器判断是否发生跳转
33 endmodule

```

Regfile.v

```

1  `timescale 1ns / 1ps
2
3  module regfile(
4      input wire clk,
5      input wire we3,
6      input wire[4:0] ra1, ra2, wa3,
7      input wire[31:0] wd3,
8      output wire[31:0] rd1, rd2
9  );
10
11     reg [31:0] rf[31:0];
12
13     always @(posedge clk) begin
14         if(we3) begin
15             rf[wa3] <= wd3;
16         end
17     end
18
19     assign rd1 = (ra1 != 0) ? rf[ra1] : 0;
20     assign rd2 = (ra2 != 0) ? rf[ra2] : 0;
21 endmodule

```


Adder.v

```
1  `timescale 1ns / 1ps
2
3  module adder(
4      input wire[31:0] a,b,
5      output wire[31:0] y
6  );
7
8      assign y = a + b;
9  endmodule
```

S12.v

```
1  `timescale 1ns / 1ps
2
3  module s12(
4      input wire[31:0] a,
5      output wire[31:0] y
6  );
7      assign y = {a[29:0], 2'b00};
8  endmodule
```

Signext.v

```
1  `timescale 1ns / 1ps
2
3  module signext(
4      input wire[15:0] a,
5      output wire[31:0] y
6  );
7
8      assign y = {{16{a[15]}}, a};
9  endmodule
```

Flopr.v

```
1  `timescale 1ns / 1ps
2
3  module flopr #(parameter WIDTH = 8) (
4      input wire clk, rst,
5      input wire[WIDTH-1:0] d,
6      output reg[WIDTH-1:0] q
7  );
8      always @(negedge clk, posedge rst) begin
9          if(rst) begin
10             q <= 0;
11         end else begin
12             q <= d;
13         end
14     end
15 endmodule
16
```

Mux2.v

```
1  `timescale 1ns / 1ps
2  module mux2 #(parameter WIDTH = 8) (
3      input wire[WIDTH-1:0] d0, d1,
4      input wire s,
5      output wire[WIDTH-1:0] y
6  );
7      assign y = s ? d1: d0;
8  endmodule
```

Alu.v

```
1  `timescale 1ns / 1ps
2
3  module alu(
4      input wire[31:0] a,b,
5      input wire[2:0] op,
6      output reg[31:0] y,
7      output reg overflow,
8      output wire zero
9  );
10
11     wire[31:0] s,bout;
12     assign bout = op[2] ? ~b : b;
13     assign s = a + bout + op[2];
14     always @(*) begin
15         case (op[1:0])
16             2'b00: y <= a & bout;
17             2'b01: y <= a | bout;
18             2'b10: y <= s;
19             2'b11: y <= s[31];
20             default : y <= 32'b0;
21         endcase
22     end
23     assign zero = (y == 32'b0);
24
25     always @(*) begin
26         case (op[2:1])
27             2'b01:overflow <= a[31] & b[31] & ~s[31] |
28                 ~a[31] & ~b[31] & s[31];
29             2'b11:overflow <= ~a[31] & b[31] & s[31] |
30                 a[31] & ~b[31] & ~s[31];
31             default : overflow <= 1'b0;
32         endcase
33     end
34 endmodule
```

top. v

```
1  `timescale 1ns / 1ps
2
3  module top(
4      input wire clk, rst,
5      output wire[31:0] writedata, dataadr,
6      output wire memwrite
7  );
8      wire[31:0] pc, instr, readdata;
9      mips mips(clk, rst, pc, instr, memwrite, dataadr, writedata, readdata);
10     //create imem and dmem by yourself
11     inst_mem imem(clk, pc[9:2], instr);
12     data_mem dmem(~clk, memwrite, dataadr[9:2], writedata, readdata);
13 endmodule
```

testbench. v

```
1  `timescale 1ns / 1ps
2
3  module testbench();
4      reg clk;
5      reg rst;
6
7      wire[31:0] writedata, dataadr;
8      wire memwrite;
9
10     top dut(clk, rst, writedata, dataadr, memwrite);
11
12     initial begin
13         rst <= 1;
14         #200;
15         rst <= 0;
16     end
17
18     always begin
19         clk <= 1;
20         #10;
21         clk <= 0;
22         #10;
23
24     end
```

```

25 |
26 |     always @(negedge clk) begin
27 |         if(memwrite) begin
28 |             if(dataadr === 84 & writedata === 7) begin
29 |                 /* code */
30 |                 $display("Simulation succeeded");
31 |                 $stop;
32 |             end
33 |         end
34 |     end
35 | endmodule
36 |

```

四、实验结果与分析

运行仿真程序

```

26 |     always @(negedge clk) begin
27 |         if(memwrite) begin
28 |             if(dataadr === 84 & writedata === 7) begin
29 |                 /* code */
30 |                 $display("Simulation succeeded");
31 |                 $stop;
32 |             end
33 |         end
34 |     end
35 | endmodule
36 |

```

```

Block Memory Generator module loading initial data...
Block Memory Generator data initialization complete.
Block Memory Generator module testbench.dut.imem.inst.native_mem_module.blk_mem_gen_v8_4_1_inst is using a behavioral m
Block Memory Generator module loading initial data...
Block Memory Generator data initialization complete.
Block Memory Generator module testbench.dut.dmem.inst.native_mem_module.blk_mem_gen_v8_4_1_inst is using a behavioral m
Simulation succeeded
INFO: [USF-XSim-96] XSim completed. Design snapshot 'testbench_behav' loaded.
INFO: [USF-XSim-97] XSim simulation ran for 1000ns
launch_simulation: Time (s): cpu = 00:00:03 ; elapsed = 00:00:09 . Memory (MB): peak = 1125.215 ; gain = 0.000

```

说明仿真程序正确运行！

波形图概览




Writedata: 第二个操作数的值/data memory 中存储的数据

Dataadr: ALU 的计算结果

Memwrite: 当执行 sw 指令时是 1


下面将根据详细的波形分析程序是如何正确运行的

 

程序开始运行时 rst=1，直到 rst=0 时开始正常执行

addi \$2,\$0,5 20020005 \$2 = 5

dataadr = 5 (ALU 算术结果)

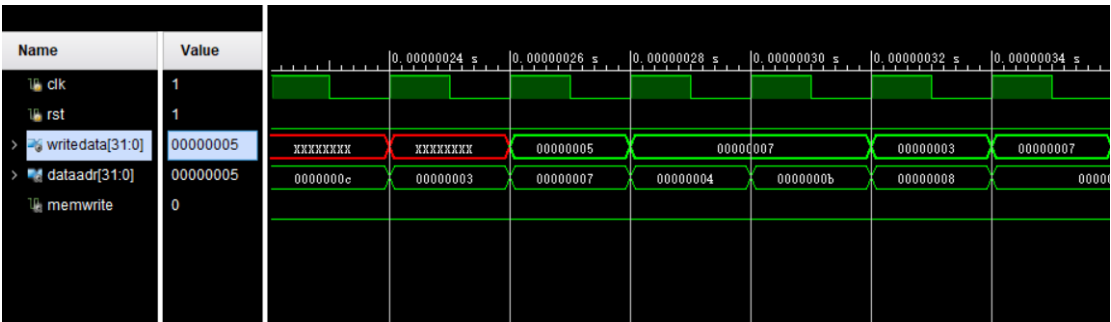

addi \$3,\$0,12 200c000c \$3 = 12

dataadr = 12 (ALU 算术结果)

addi \$7,\$3,-9 2067fff7 \$7 = 3

dataadr = 3 (ALU 算术结果)

or \$4, \$7, \$2 00e22025 \$4 = 3 or 5 = 7

writedata = 5 (第二个操作数\$2 = 5)

dataadr = 7 (ALU 算术结果 3 or 5 = 7)

and \$5, \$3, \$4 00642824 \$5 = 12 and 7 = 4

writedata = 7 (第二个操作数\$4 = 7)

dataadr = 4 (ALU 算术结果 12 and 7 = 4)

add \$5, \$5, \$4 00a42820 \$5 = 4 + 7 = 11

writedata = 7 (第二个操作数\$4 = 7)

dataadr = 11 (ALU 算术结果 4 + 7 = 11)

beq \$5, \$7, end 10a70001 11!=3 不发生 branch


writedata = 3 (第二个操作数\$7 = 3)

dataadr = 8 (ALU 算术结果 11 - 3 = 8)

slt \$4, \$3, \$4 0064202a \$4 = 12 < 7 = 0

writedata = 7 (第二个操作数\$4 = 7)

dataadr = 0 (ALU 算术结果 12 < 7 = 0)

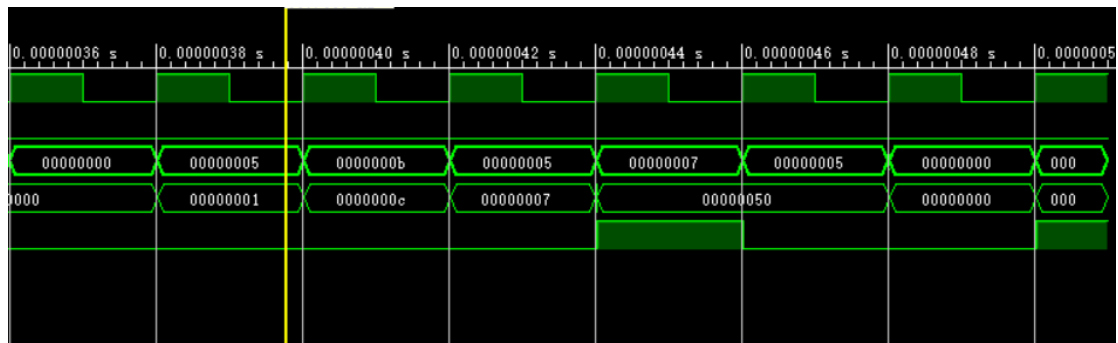

beq \$4, \$0, around 10800001 0==0 发生 branch 跳至 around

writedata = 0 (第二个操作数\$0 = 0)

```

    dataadr = 0 (ALU 算术结果  $0 - 0 = 0$ )

slt $4, $7, $2      00e2202a      $4 =  $3 < 5 = 1$ 

    writedata = 5 (第二个操作数  $\$2 = 5$ )

    dataadr = 1 (ALU 算术结果  $3 < 5 = 1$ )

add $7, $4, $5      00853820      $7 =  $1 + 11 = 12$ 

    writedata = 11 (第二个操作数  $\$5 = 11$ )

    dataadr = 12 (ALU 算术结果  $1 + 11 = 12$ )

sub $7, $7, $2      00e23822      $7 =  $12 - 5 = 7$ 

    writedata = 5 (第二个操作数  $\$2 = 5$ )

    dataadr = 7 (ALU 算术结果  $12 - 5 = 7$ )

sw $2, 68($3)      ac670044      [80] = 7

    writedata = 7 ($7 原本存储数据为 7)

    dataadr = 80 (ALU 算术结果  $68 + 3 * 4 = 80$ )

    memwrite = 1

lw $2, 80($0)      8c020050      $2 = [80] = 7

    writedata = 5 ($2 原本存储数据为 5)

    dataadr = 80 (ALU 算术结果  $80 + 0 * 4 = 80$ )

j end              08000011      跳至 end

    writedata = 0

    dataadr = 0

    (00010001<<2 = 01000100 (44) 刚好是 end 的地址)

sw $2, 84($0)      ac020054      [84] = 7

```

writedata = 7 (\$2 原本存储数据为 7)

dataadr = 84 (ALU 算术结果 $84 + 0 * 4 = 84$)

memwrite = 1

程序运行完毕!

五、实验总结

单周期 CPU 实验是前几次实验的综合。需要对各模块 PC, register, ALU, controller, inst_mem, data_mem 的工作熟练掌握, 也要对各指令如何运行十分了解, 才能在编写复杂的 datapath 数据通路时不会出错。datapath 中用到了许多变量, 刚开始我经常搞混淆, 导致出现了很多奇怪的错误。最终经过一遍遍的检查, 我才终于得到最终的正确程序。这次实验让我掌握了单周期 CPU 数据通路图的构成、原理及其设计方法, 也掌握了单周期 CPU 的实现方法, 代码实现方法, 并且认识和掌握了指令与 CPU 的关系, 让我受益匪浅。